

01

$$X = \overline{ABC} = \overline{AB} + \overline{C} = \overline{A} + \overline{B} + C$$

02

(Lembre-se que $\overline{\overline{A}} = A$)

a.

$$\overline{\overline{ABC}} = A + \overline{BC} = A + \overline{B} + C$$

b.

$$\overline{\overline{A} + \overline{BC}} = \overline{A} \overline{BC} = A(B + \overline{C})$$

c.

$$\overline{AB\overline{C}\overline{D}} = \overline{AB} + CD = \overline{A} + \overline{B} + CD$$

d.

$$\overline{A + \overline{B}} = \overline{A}B$$

e.

$$\overline{\overline{AB}} = AB$$

f.

$$\overline{\overline{A} + \overline{C} + \overline{D}} = \overline{A\overline{C} + \overline{D}} = ACD$$

g.

$$\overline{\overline{AB} + \overline{C}\overline{D}} = \overline{A} + (B + \overline{C}) + \overline{D} = \overline{A} + B + \overline{C} + \overline{D}$$


h.

$$\overline{(M + \overline{N})(\overline{M} + N)} = \overline{M + \overline{N}} + \overline{\overline{M} + N} = \overline{M}N + M\overline{N} = M \oplus N$$


i.

$$\overline{\overline{\overline{ABCD}}} = \overline{AB\overline{C} + \overline{D}} = (\overline{A} + \overline{B})C + \overline{D}$$

03

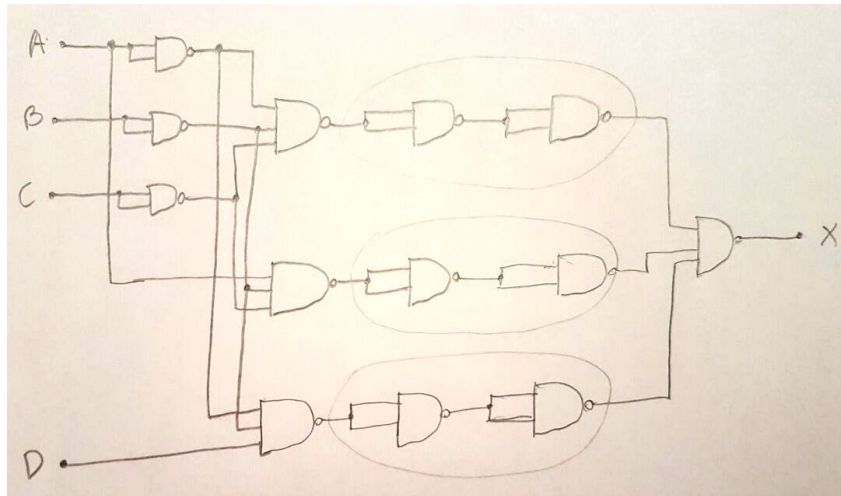

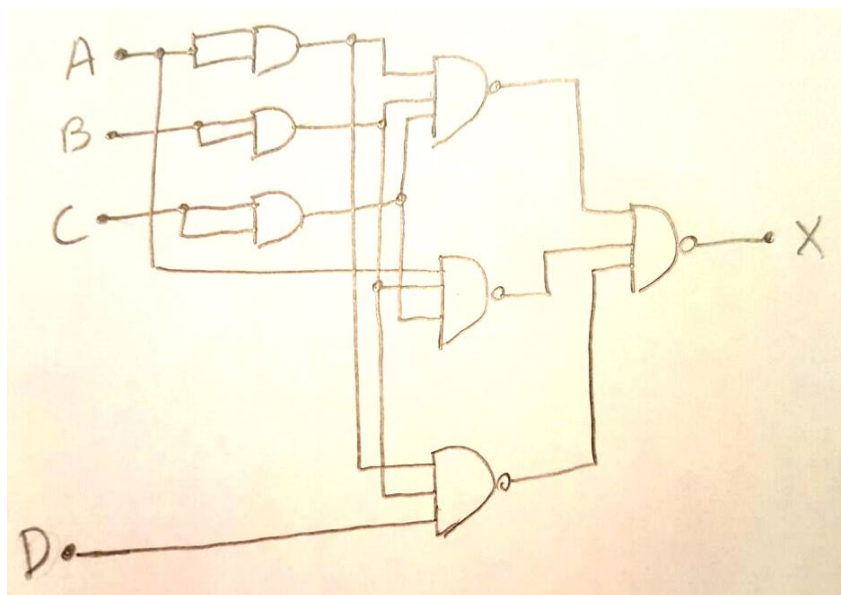Podemos ainda simplificar o circuito eliminando as portas NAND circuladas, uma vez que fazem um processo de dupla inversão redundante.




04


i.

A luz de advertência será ativada quando a temperatura for maior que $93,3^{\circ}\text{C}$ e pelo menos um desses dois estados aconteça: a pressão for maior que $1,33\text{N/m}^2$ ou a velocidade ser menor que 4800rpm .

ii.

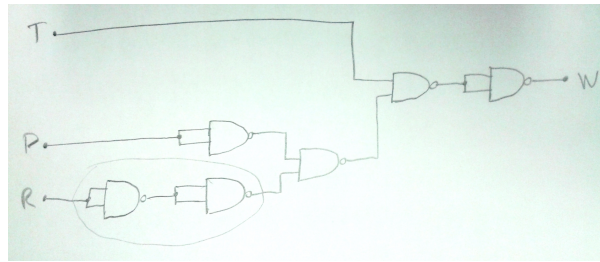

Eliminando a dupla inversão redundante:

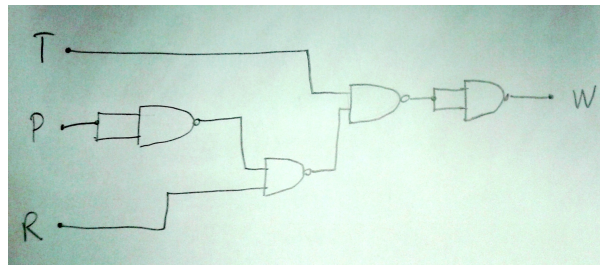

05

a.

$$X = ABC + \overline{A}C = C(AB + \overline{A}) = C(\overline{A} + B) = \overline{A}C + BC$$

b.

$$Y = (Q + R)(\overline{Q} + \overline{R}) = Q\overline{Q} + R\overline{Q} + R\overline{R} + Q\overline{R} = R\overline{Q} + Q\overline{R} = R \oplus Q$$

c.

$$W = ABC + A\overline{B}C + \overline{A} = AC(B + \overline{B}) + \overline{A} = AC + \overline{A} = \overline{A} + C$$

d.

$$Q = \overline{RST}(\overline{R + S + T}) = (\overline{R + S + T})\overline{RST} = \overline{R}\overline{R}\overline{S}\overline{T} + \overline{S}\overline{R}\overline{S}\overline{T} + \overline{T}\overline{R}\overline{S}\overline{T} = \overline{R}\overline{S}\overline{T} + \overline{R}\overline{S}\overline{T} + \overline{R}\overline{S}\overline{T} = \overline{R}\overline{S}\overline{T}$$

e.

$$X = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}BC + ABC + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + BC(A + \overline{A}) + A\overline{B}(C + \overline{C}) = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + BC + A\overline{B} = BC + \overline{B}(A + \overline{A}\overline{C}) = BC + \overline{B}(A + \overline{C}) = BC + \overline{B}A + \overline{B}\overline{C} = \overline{A}\overline{B} + \overline{B} \oplus C$$

f.

$$Z = (B + \overline{C})(\overline{B} + C) + \overline{\overline{A} + B + \overline{C}} = B\overline{B} + BC + \overline{B}\overline{C} + C\overline{C} + A\overline{B}C = \overline{B}(\overline{C} + AC) + BC = \overline{B}\overline{C} + \overline{B}A + BC = \overline{B} \oplus C + AB$$

g.

$$Y = \overline{C + D} + \overline{ACD} + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}CD + ACD = \overline{C}\overline{D} + C\overline{D}(A + \overline{A}) + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}CD = \overline{C}\overline{D} + C\overline{D} + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}CD = \overline{D}(C + \overline{C}) + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}CD = \overline{D} + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C = \overline{D} + \overline{B}(A \oplus C)$$

h.

$$X = AB\overline{\overline{C}\overline{D}} + \overline{A}BD + \overline{B}\overline{C}\overline{D} = AB(C + \overline{D}) + \overline{A}BD + \overline{B}\overline{C}\overline{D} = ABC + AB\overline{D} + \overline{A}BD + \overline{B}\overline{C}\overline{D} = ABC + A(B\overline{D} + \overline{B}D) + \overline{B}\overline{C}\overline{D} = ABC + A(B \oplus D) + \overline{B}\overline{C}\overline{D}$$

06

$$\overline{\overline{A}\overline{C}\overline{B}} + ABC = \overline{B}(A + C) + ABC = \overline{A}\overline{B} + C\overline{B} + ABC = A(\overline{A}\overline{B} + C\overline{B} + AB) + C\overline{B} = A(\overline{A} + \overline{B}) + C\overline{B} = A + \overline{A}\overline{B} + C\overline{B} = A + \overline{B}C$$

