

# Circuitos Digitais

Engenharia Elétrica/Engenharia de Automação/  
Engenharia de Computação/Sistemas de Informação/  
Ciência da Computação/Tecnologia de Redes



Prof. VICTOR MARQUES MIRANDA

# CONTEÚDOS

I. Conceitos Básicos de Sistemas Digitais

II. Sistemas de Numeração

*II.1. Conversões entre Bases*

*II.2. Operações Aritméticas*

III. Portas Lógicas e Formas de Representação de uma Função Lógica

IV. Álgebra Booleana e Simplificação de Circuitos

V. Redes Combinacionais e Minimização Lógica

VI. Projeto Lógico Combinacional




VII. Módulos-Padrão Combinacionais e Aritméticos

VIII. Sistemas Sequenciais – Parte 1: Máquinas de Estados, Elementos de Memória e Análise e Projeto de Redes Sequenciais Canônicas

IX. Sistemas Sequenciais – Parte 2: Módulos-Padrão – Contadores

   X. Revisão dos Conteúdos e Aplicação da N2





# Unidade 7

## Módulos-Padrão

### Combinacionais e Artiméticos



# Módulos-Padrão e Aritméticos Combinacionais

# Hardware Digital


---

- Somadores, Subtratores
- Codificadores, Decodificadores
- Multiplexadores
- Comparadores
- Deslocadores
- Verificadores de Paridade

# Circuitos Lógicos

 
## Circuitos combinatórios

suas saídas dependem unicamente de suas entradas


 
## Circuitos sequenciais


estado lógico atual depende das entradas atuais e do estado lógico anterior



# Circuitos Lógicos

 
## Combinatórios

- A saída de depende apenas da entrada atual
- Não existe temporização, a não ser o retardo de propagação do sinal pelas portas
- Não incluem informação de estado


 
## Sequenciais

- A saída depende não apenas da entrada atual, mas também do estado anterior do circuito
- Incluem informação de estado
- Serão discutidos mais tarde



## 2 Cenários


### Campainha de casa

- A campainha tocará sempre que pressionada



 
### Campainha de avião

- Mesmo após o passageiro soltar o botão de chamar, a luz indicadora “lembra” de ficar acesa.





# Módulos Padrão Combinacionais

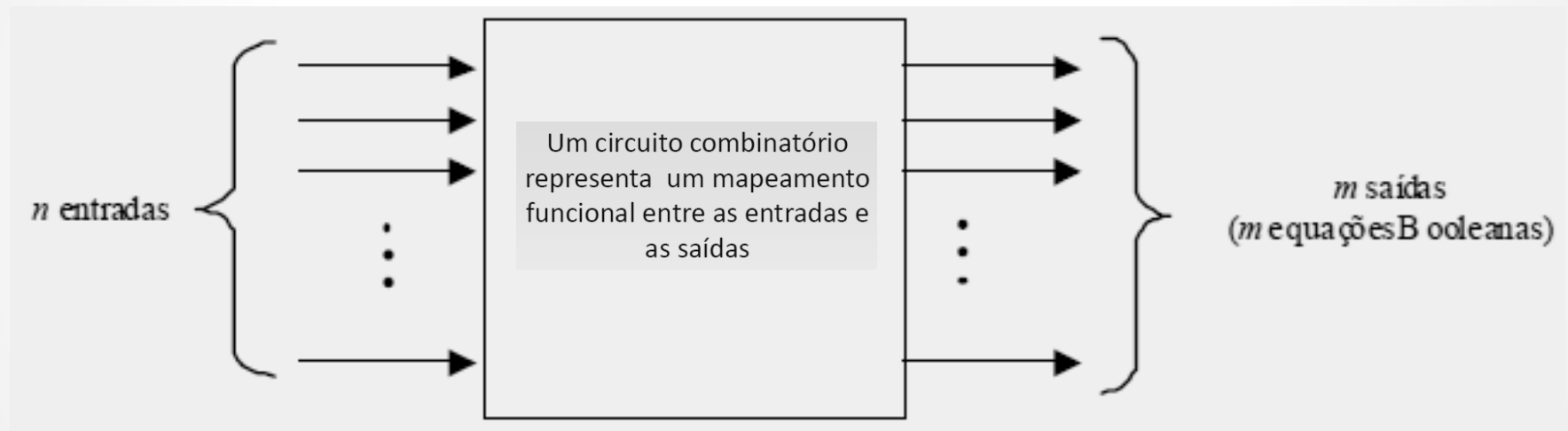

# MÓDULOS ARITMÉTICOS:

## SOMADORES


# Somadores

- Um somador de N bits é um componente de bloco operacional que:
  - Adiciona dois vetores de N bits, A e B, gerando uma soma S de N bits e
  - Um transporte (o “vai um”) C de 1 bit

Inputs				Outputs				Inputs				Outputs		
a1	a0	b1	b0	c	s1	s0		a1	a0	b1	b0	c	s1	s0
0	0	0	0	0	0	0		1	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	1		1	0	0	1	0	1	1
0	0	1	0	0	1	0		1	0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	0	1	1		1	0	1	1	1	0	1
0	1	0	0	0	0	1		1	1	0	0	0	1	1
0	1	0	1	0	1	0		1	1	0	1	1	0	0
0	1	1	0	0	1	1		1	1	1	0	1	0	1
0	1	1	1	1	0	0		1	1	1	1	1	1	0
 
# Somadores

- Para somadores com um maior número de dígitos, a tabela verdade passa a ser de difícil construção (somador de 16 bits tem mais de 4 bilhões de linhas).
- Por esta razão, somadores não são construídos usando a lógica de 2 níveis.



# Meio Somador ou Somador Parcial

Um meio-somador (**Half Adder - HA**) é um componente combinacional que:

Adiciona dois bits (a e b) e gera uma soma (S) e um bit de transporte de “vai um” (ou *carry out*).


❖ Observando a tabela verdade abaixo, note que podemos implementar:

- ♦ O bit **carry-out** com uma porta **AND**.
- ♦ O bit de **soma** com uma porta **XOR**.

Inputs		Outputs	
a	b	co	s
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0


carry out =  
co = vai 1 =  
= ab

soma = s =  
= a'b+ab'

 


$$C_{out} = A \cdot B$$


$$\Sigma = A \oplus B$$

 

# Meio Somador de 1 Bit

 

Inputs		Output	
A	B	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

 

# Somador Completo (*Full Adder*)

## Modo 1:



- Um somador completo é um componente combinacional que
  - Adiciona três bits ( $a$ ,  $b$  e o *carry-in* ou “vem-1” ou  $c_i$ ) e gera uma soma ( $s$ ) e
  - Um bit de transporte de “vai um” (ou *carry out*).

- $co = a'bc + ab'c + abc' + abc$
- $co = \underline{a'bc} + \underline{abc} + \underline{ab'c} + \underline{abc} + \underline{abc'} + \underline{abc}$
- $co = \underline{(a'+a)bc} + \underline{(b'+b)ac} + \underline{(c'+c)ab}$
- $co = bc + ac + ab$**
  
- $s = a'b'c + a'bc' + ab'c' + abc$
- $s = a'(b'c + bc') + a(b'c' + bc)$
- $s = a'(b \text{ xor } c) + a(b \text{ xor } c)'$
- $s = a \text{ xor } b \text{ xor } c$**

Inputs			Outputs	
a	b	ci	co	s
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1


# Somador Completo

## Modo 1:

  




# Somador Completo

 


Inputs			Output	
A	B	C <sub>in</sub>	S	Co
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

 
 
# Somador Completo

**Modo 2:** OU podemos implementar a partir de 2 *Half Adders*:



Vejamos como a seguir...

# Somador Completo

## Modo 2:

Operandos		Carry de entrada	Bit de soma	Carry de saída
A	B	$C_{in}$	$\Sigma$	$C_{out}$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$\Sigma = \bar{A}\bar{B}C_{in} + \bar{A}B\bar{C}_{in} + A\bar{B}\bar{C}_{in} + ABC_{in}$$

$$C_{out} = \bar{A}BC_{in} + A\bar{B}C_{in} + AB\bar{C}_{in} + ABC_{in}$$

$$C_{out} = \bar{A}BC_{in} + A\bar{B}C_{in} + AB\bar{C}_{in} + ABC_{in}$$

$$C_{out} = C_{in} \cdot (\bar{A}B + A\bar{B}) + AB(\bar{C}_{in} + C_{in})$$

$$C_{out} = C_{in} \cdot (A \oplus B) + AB$$

$$\Sigma = \bar{A}\bar{B}C_{in} + \bar{A}B\bar{C}_{in} + A\bar{B}\bar{C}_{in} + ABC_{in}$$

$$\Sigma = C_{in} \cdot (\bar{A}\bar{B} + AB) + \bar{C}_{in} \cdot (\bar{A}B + A\bar{B})$$

$$\Sigma = C_{in} \cdot (\overline{A \oplus B}) + \bar{C}_{in} \cdot (A \oplus B)$$

$$X = C_{in}$$




$$Y = (A \oplus B)$$

$$\Sigma = X \oplus Y$$


$$\Sigma = C_{in} \oplus (A \oplus B)$$

# Somador Completo


## Modo 2:

   


# Somador Propagado de 2 bits

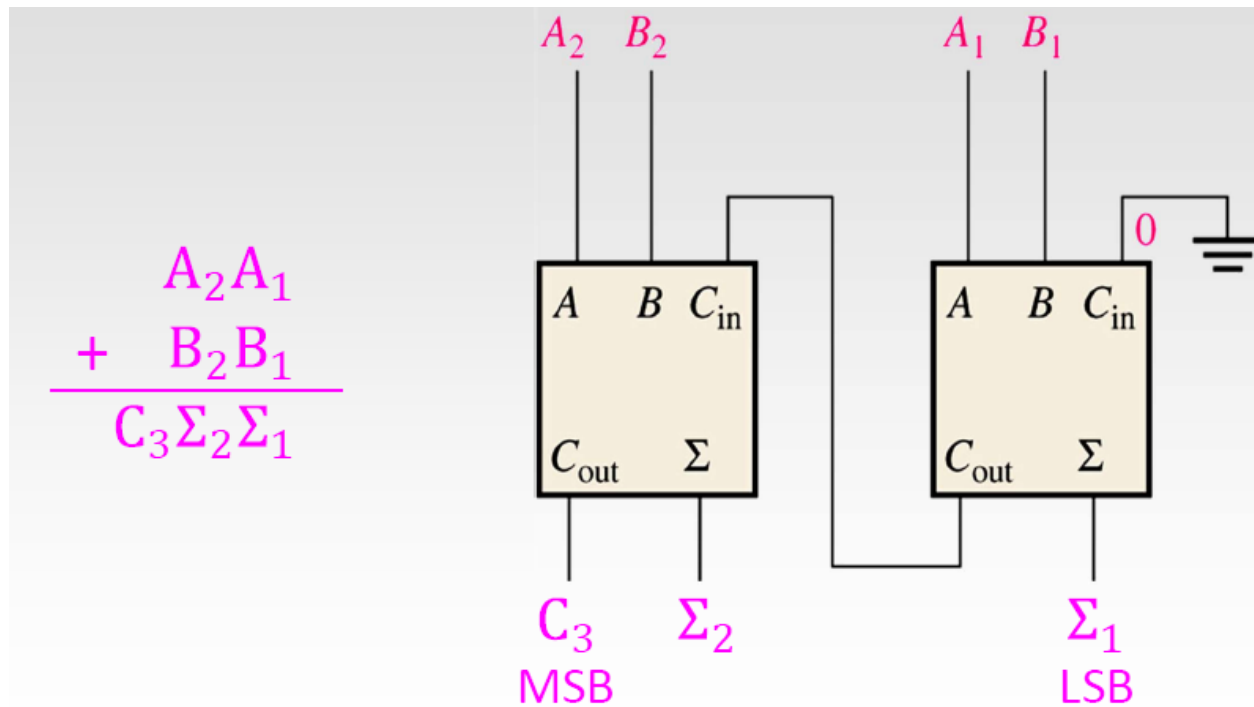

# Somador Propagado de 4 bits

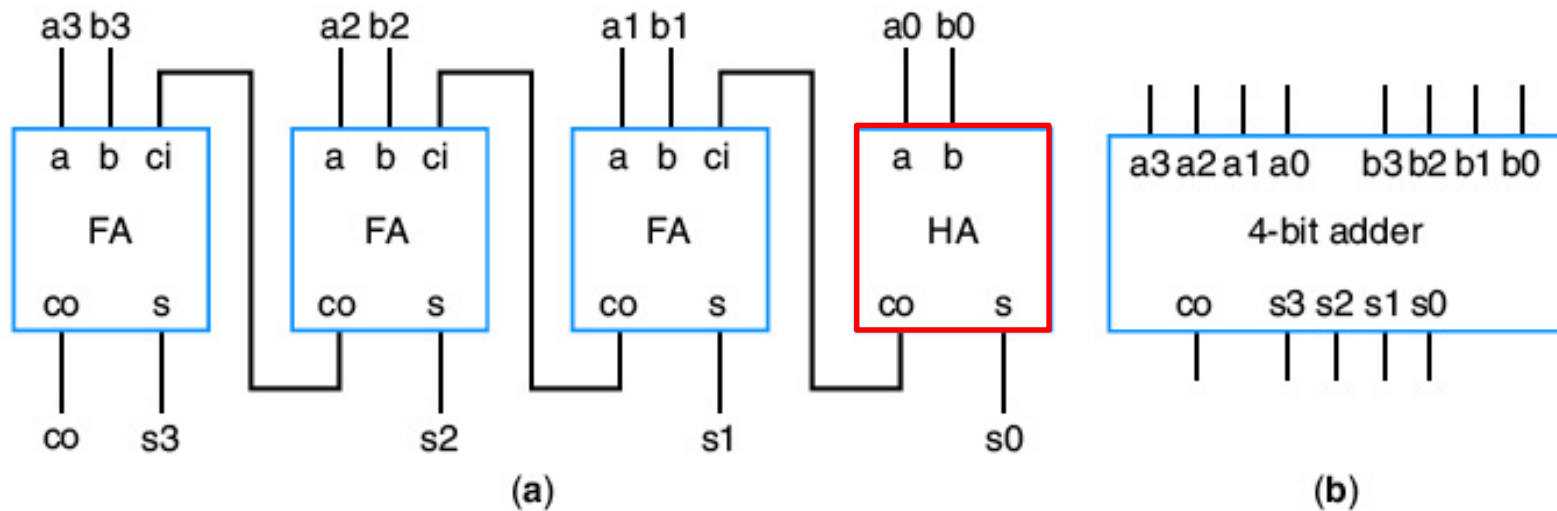

## Diagrama de Blocos (Nível Lógico)

 

Versão 1


# Somador Propagado de N bits

- ❖ O somador parcial só pode ser usado na **coluna menos significativa** da operação (posição 0)

- ❖ O somador parcial é insuficiente para as colunas mais significativas, pois **não leva em consideração o transporte (vem um)** oriundo da posição anterior.


$$\begin{array}{r}
 C_{in} \quad C_{in} \quad \dots C_{in} \\
 A_{n-1} A_{n-2} \dots A_1 A_0 \\
 + \quad B_{n-1} B_{n-2} \dots B_1 B_0 \\
 \hline
 C_{out} \quad S_{n-1} \quad S_{n-2} \dots S_1 \quad S_0
 \end{array}$$

 **Somador, desconsiderando o vem-1 inicial.**




# Somador Propagado com Vem-1 Inicial Nulo
 
## Diagrama de Blocos (Nível Lógico): versão 2


 
## Símbolo no Nível RT


A ideia empregada nesta versão pode ser generalizada para um somador de N bits.






# Somador Propagado com Vem-1 Inicial Não-Nulo
 
## Diagrama de Blocos (Nível Lógico): versão 3



## Símbolo no Nível RT

 

A ideia empregada nesta versão pode ser generalizada para um somador de N bits.

# MÓDULOS ARITMÉTICOS: SUBTRATORES



# Subtrator Parcial (ou Meio Subtrator)

Um subtrator de N bits é um componente de bloco operacional que toma duas entradas binárias A e B e produz um resultado S na saída


A	B	S	T <sub>s</sub>
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

$$S = A \oplus B$$

$$T_s = \overline{A}B$$

  

# Subtrator Completo

 

A	B	T <sub>E</sub>	S	T <sub>S</sub>
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

As expressões características extraídas da tabela são:

$$S = \bar{A}\bar{B}T_E + \bar{A}B\bar{T}_E + A\bar{B}\bar{T}_E + ABT_E$$

$$T_S = \bar{A}\bar{B}T_E + \bar{A}B\bar{T}_E + A\bar{B}T_E + ABT_E$$

Vamos simplificar estas expressões:

S:



	$\bar{B}$	B
$\bar{A}$	0	1
A	1	0
	$\bar{T}_E$	$T_E$

(a)  $S = A \oplus B \oplus T_E$


T<sub>S</sub>:

	$\bar{B}$	B
$\bar{A}$	0	1
A	0	1
	$\bar{T}_E$	$T_E$

(b)  $T_S = \bar{A}B + A\bar{B} + BT_E$

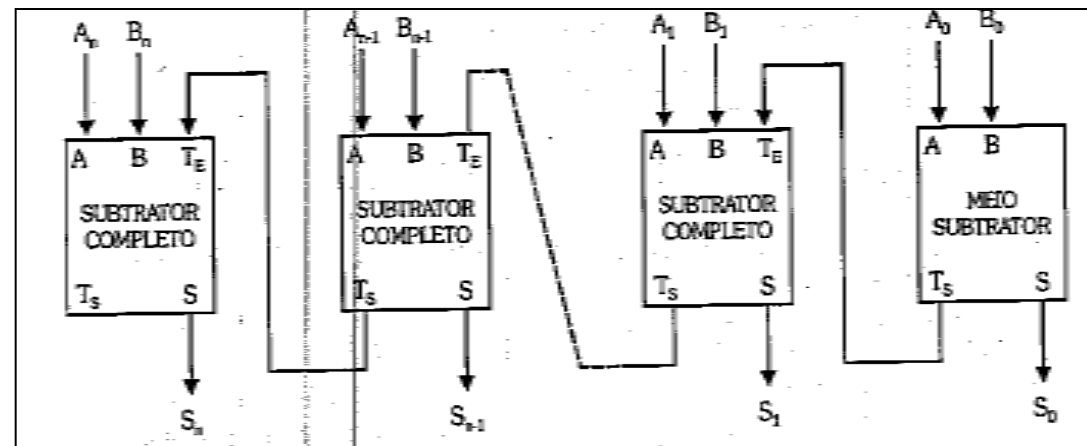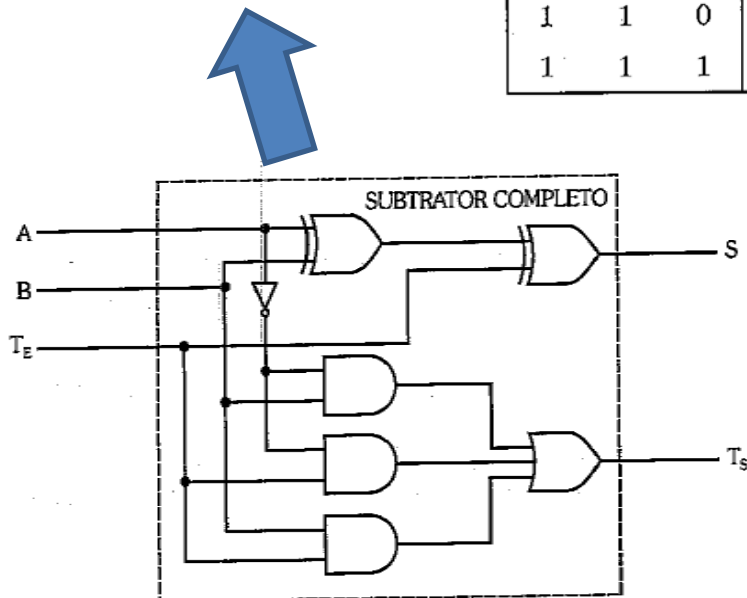


# Subtrator (via Complemento de 2)

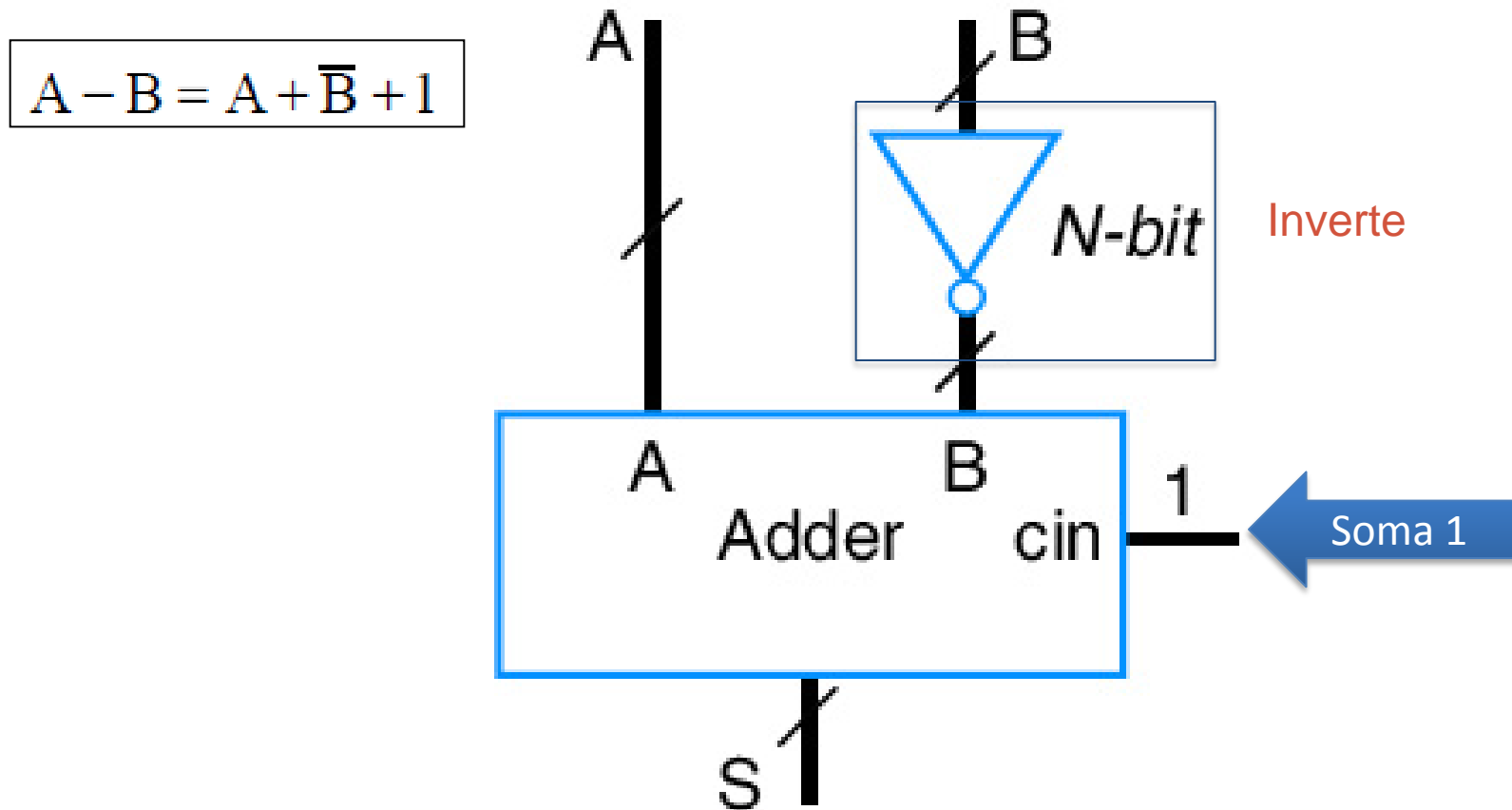

# Subtrator de N bits (via Complemento de 2)


$$A - B = A + \bar{B} + 1$$

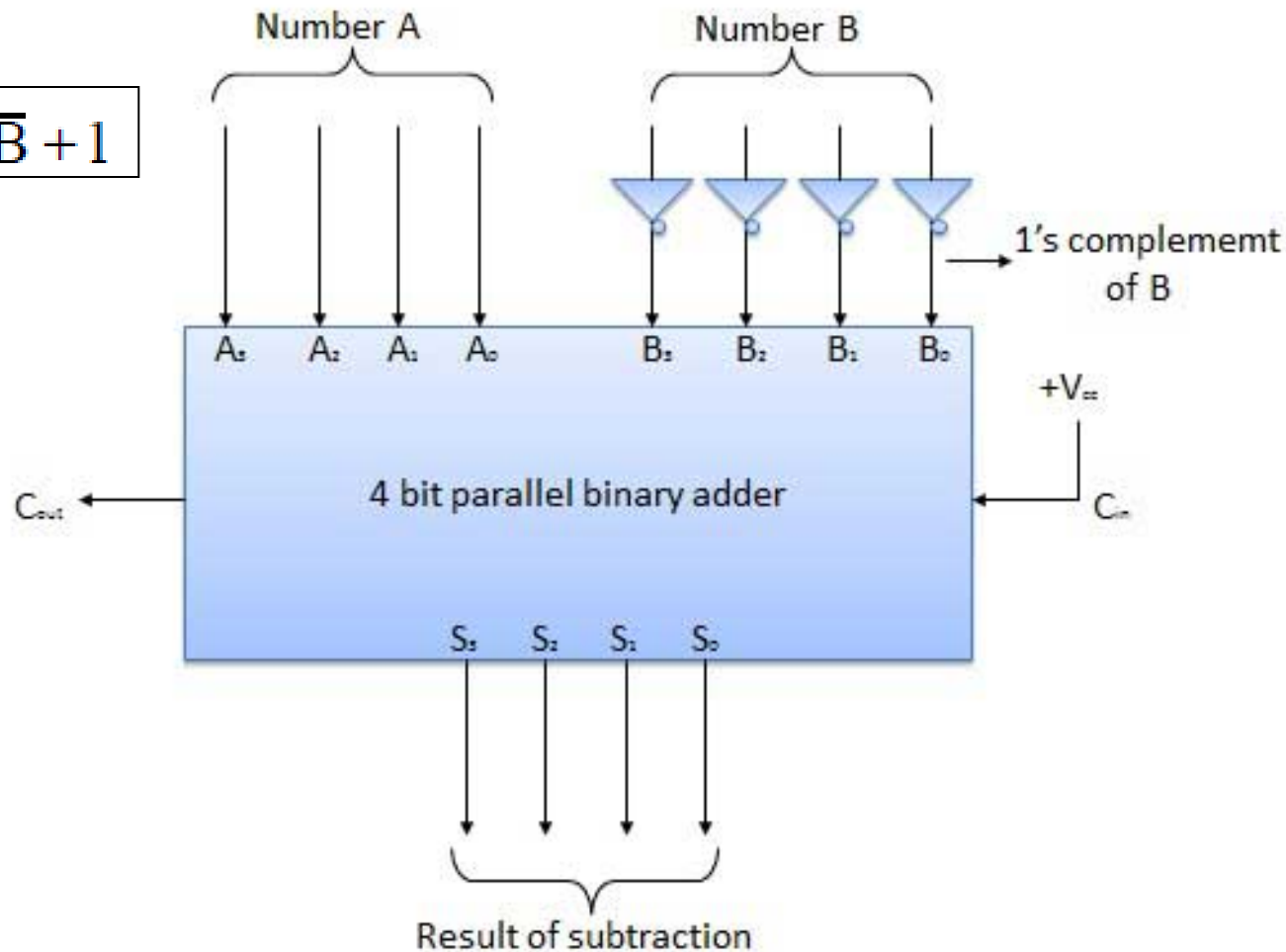

# Somador e Subtrator Combinados

$$A - B = A + \overline{B} + 1$$

sel <sub>2</sub>	sel <sub>1</sub>	operação	descrição
0	0	$S = A + B + 0$	adiciona A e B ( $S = A + B$ )
0	1	$S = A + B + 1$	adiciona A e B incrementado ( $S = A + B + 1$ )
1	0	$S = A + \overline{B} + 0$	subtrai B decrementado de A ( $S = A - B - 1$ )
1	1	$S = A + \overline{B} + 1$	subtrai B de A ( $S = A - B$ )

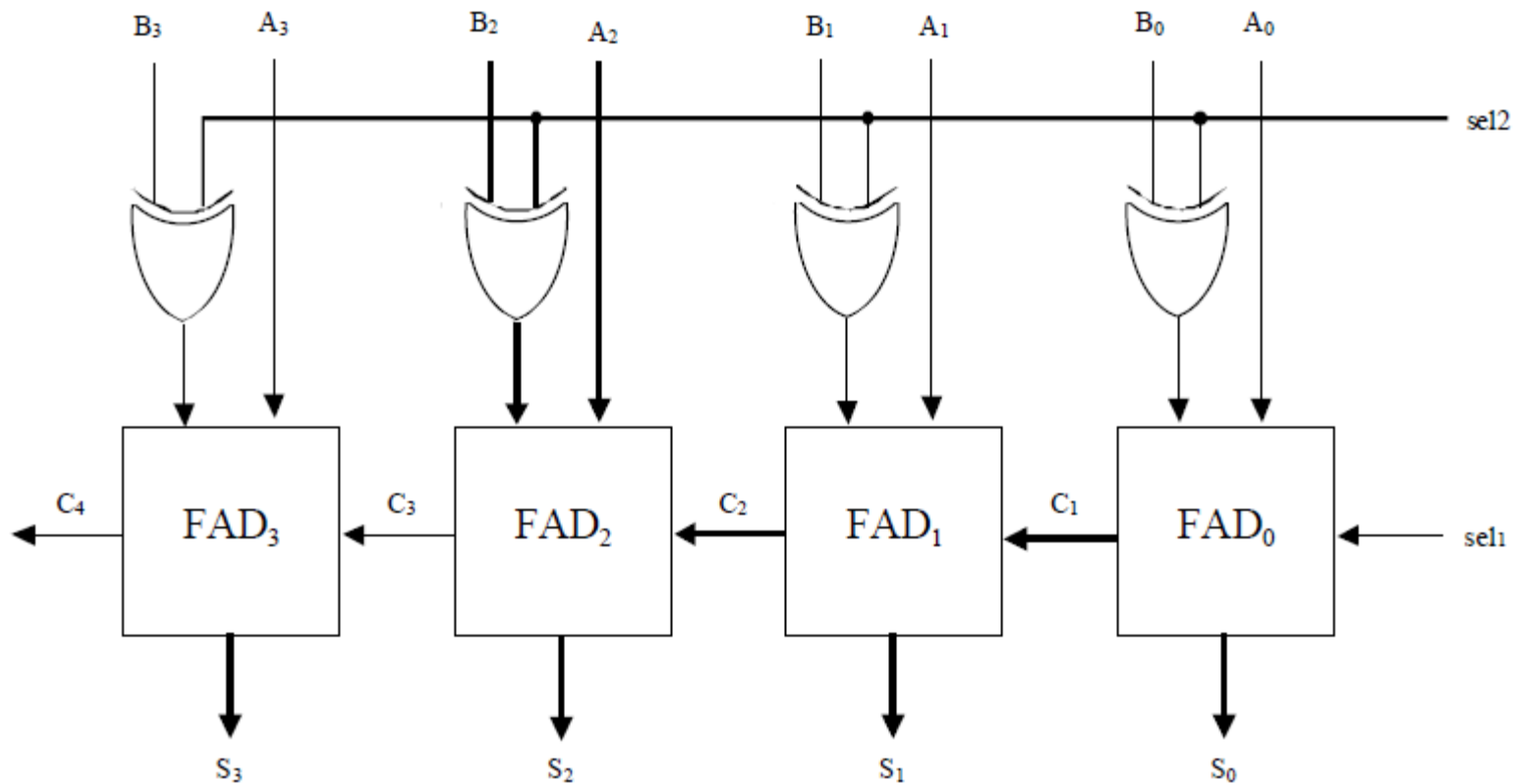

Somador/subtrator de 4 bits.

# Somador e Subtrator Combinados

❖ A subtração em complemento 2 pode ser convertida em adição.

❖ Exemplo com 4 bits:

$$A_3A_2A_1A_0 - B_3B_2B_1B_0$$

$$A_3A_2A_1A_0 + (-B_3B_2B_1B_0)$$

$$A_3A_2A_1A_0 + (\overline{B_3} \overline{B_2} \overline{B_1} \overline{B_0} + 1)$$

❖ É desejável projetar um **único circuito** que some ou subtraia conforme um **seletor** seja ativado ou desativado.

seletor ativado para soma (S=1)

- Entradas  $B_i$  permanecem as mesmas
- Na posição LSB,  $C_{in} = 0$

seletor ativado para subtração (S=0)



- Entradas  $B_i$  devem ser negadas
- Na posição LSB,  $C_{in} = 1$



# Somador e Subtrator Combinados

4 bits

1 bit

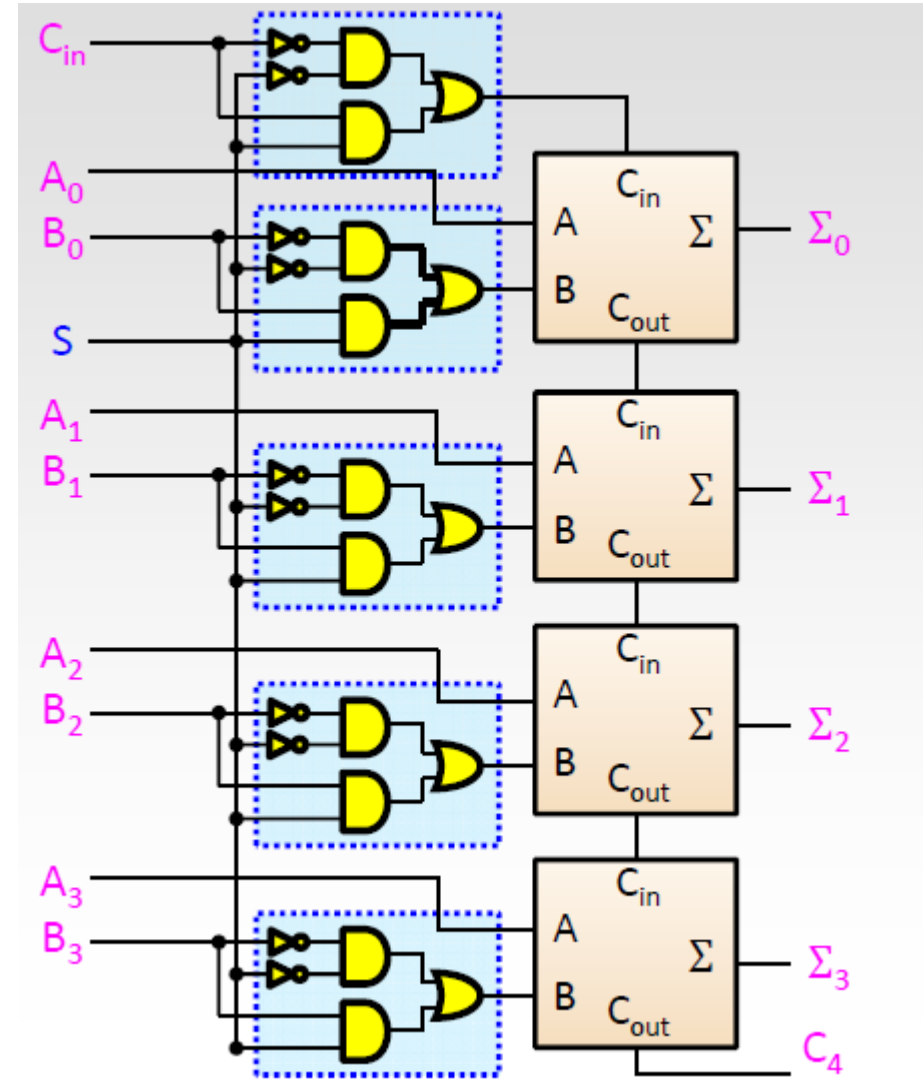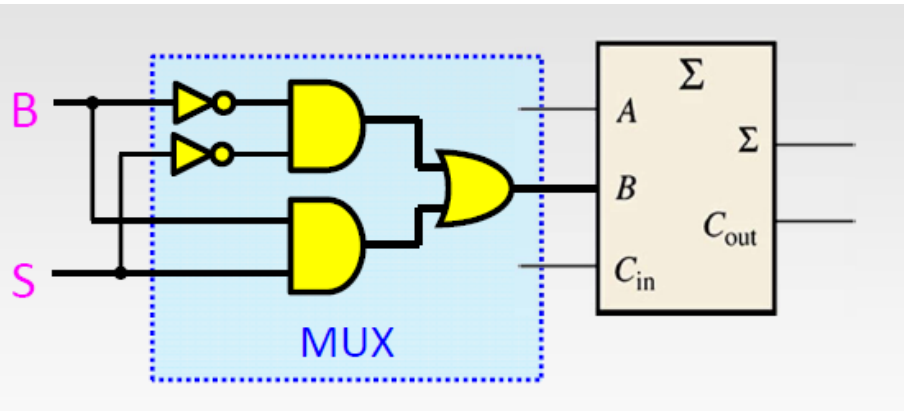


# MÓDULOS PADRÃO-COMBINACIONAIS

# DECODIFICADORES (*DECODERS*) / CODIFICADORES (*ENCODERS*)

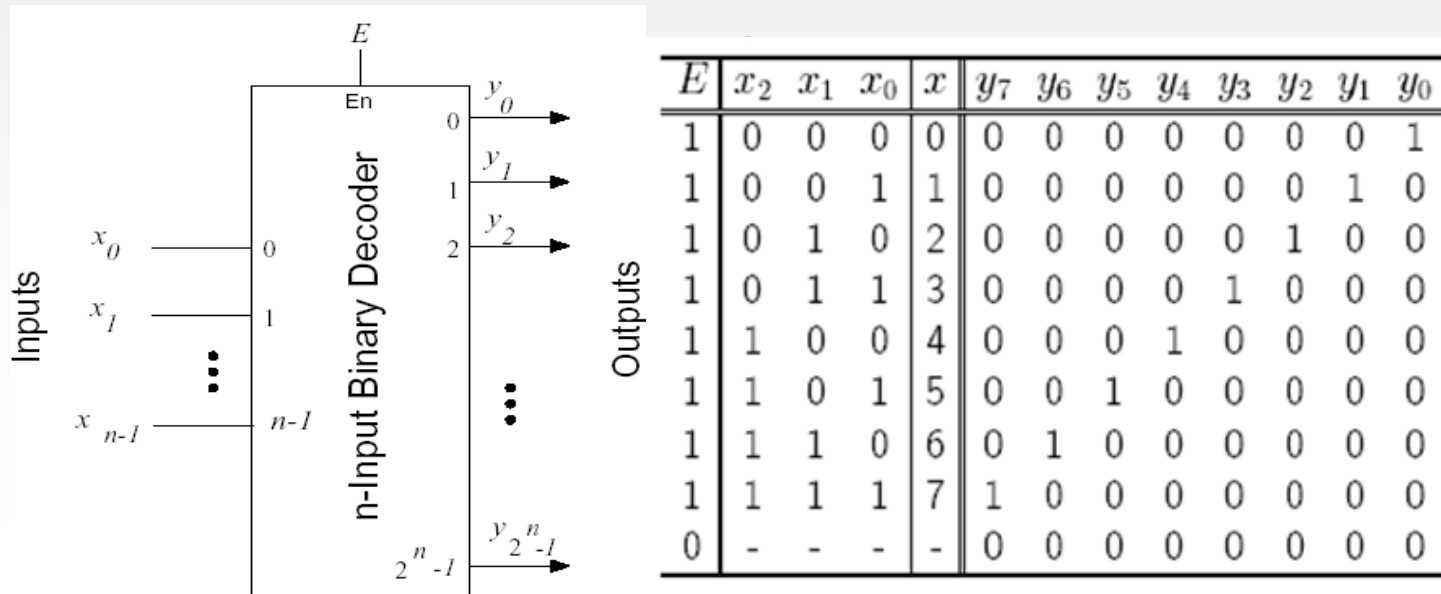
# Decodificadores

- ❖ Um decodificador é um circuito que recebe um conjunto de entradas que representam um número binário e **ativa apenas a saída correspondente** ao valor recebido.
- ❖ Para cada configuração de bits que aparece na entrada, haverá **uma e somente uma linha de saída ativa**.
- ❖ Geralmente, o circuito tem  $n$  vias de entrada e  $2^n$  vias de saída.



 
# Decodificadores

**DECO ( $n \times 2^n$ )** → Decodifica um número binário de  $n$  bits na entrada colocando somente uma das  $2^n$  saídas em 1




 
**DECO (2 X 4)**

*Como são as equações para  $d0$ ,  $d1$ ,  $d2$ ,  $d3$ ?*



  
# Entrada Enable

- Habilita o funcionamento de um circuito.
- No caso do decodificador:




# Circuito Lógico

 - Exemplo de Circuito de Decodificador com 2 entradas e 4 saídas :  
(2×4)


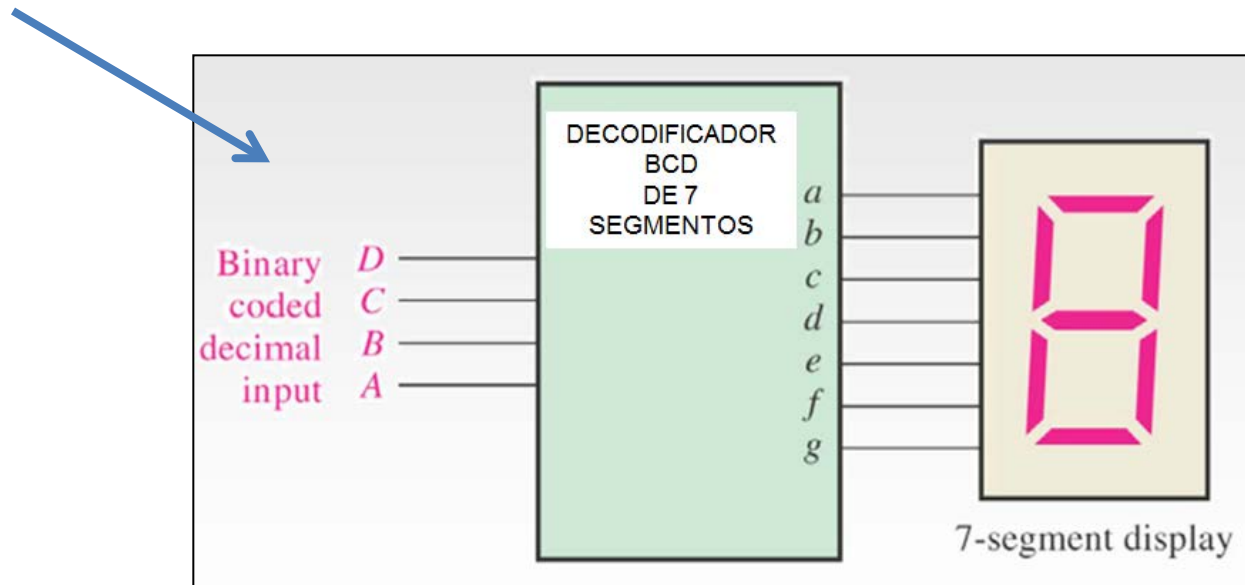
# Exemplos de Decodificadores (Decoders)


- Conversores de Códigos.
- Conversores de BCD para Displays de 7 Segmentos






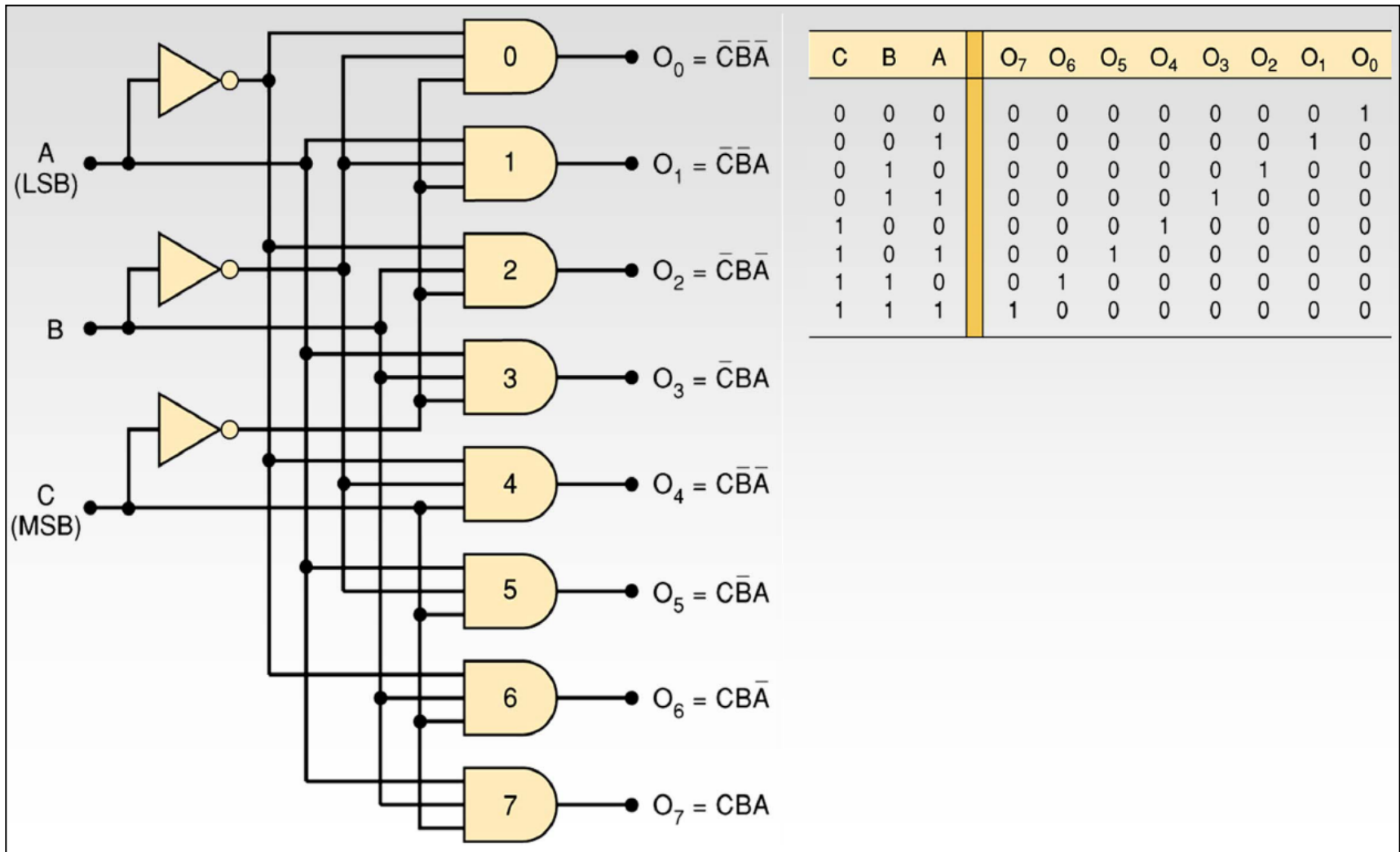
# Exemplo: Decodificador de 3 para 8 bits



# Decodificadores em Árvore

## Ex: DECO 4×16

(entradas que selecionam os decodificadores habilitados do nível 2)

$x_3$   $x_2$

(entradas dos decodificadores do nível 2 que habilitam a saída do DECO selecionado)

$x_1$   $x_0$

$x=6$ : 0 | 1 | 1 | 0



Level 1

$E$



0 0 1 0

Level 2

  

$z_{15}$

$z_{12}$

$z_8$


$z_6 = 1$

$z_4$



$z_0$

# Decodificadores (DECODERS)

## RESUMO:


 


Inputs		Output			
A	B	D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

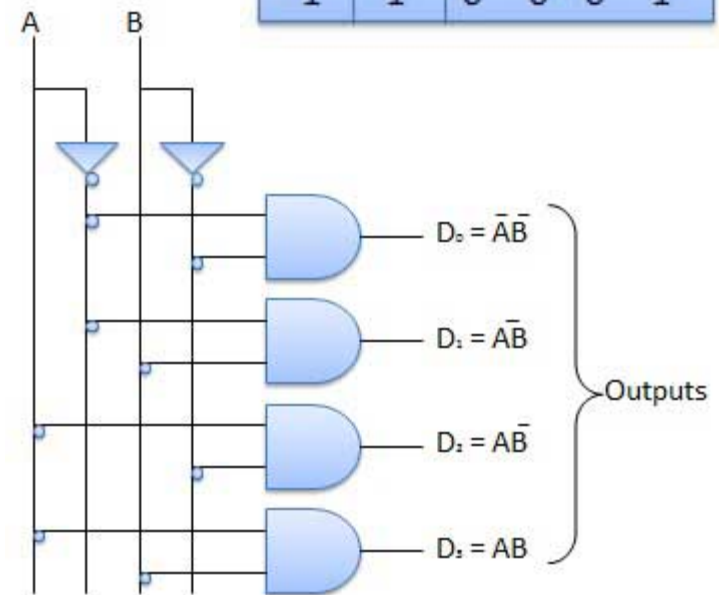 
  
# Codificadores

- ❖ São circuitos combinatórios que têm um certo número de linhas de entrada, em que somente **uma linha é ativada por vez**, produzindo um código de saída de N bits, a depender de qual entrada for ativada.



$E$	$x_7$	$x_6$	$x_5$	$x_4$	$x_3$	$x_2$	$x_1$	$x_0$	$y$	$y_2$	$y_1$	$y_0$	$A$
1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	1
1	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0	0	0	4	1	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0	0	5	1	0	1	1
1	0	1	0	0	0	0	0	0	6	1	1	0	1
1	1	0	0	0	0	0	0	0	7	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0

# Codificadores


$E$	$x_7$	$x_6$	$x_5$	$x_4$	$x_3$	$x_2$	$x_1$	$x_0$	$y$	$y_2$	$y_1$	$y_0$	$A$
1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	1
1	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0	0	0	4	1	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0	0	5	1	0	1	1
1	0	1	0	0	0	0	0	0	6	1	1	0	1
1	1	0	0	0	0	0	0	0	7	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0

$$y_0 = E \cdot (x_1 + x_3 + x_5 + x_7)$$

$$y_1 = E \cdot (x_2 + x_3 + x_6 + x_7)$$

$$y_2 = E \cdot (x_4 + x_5 + x_6 + x_7)$$
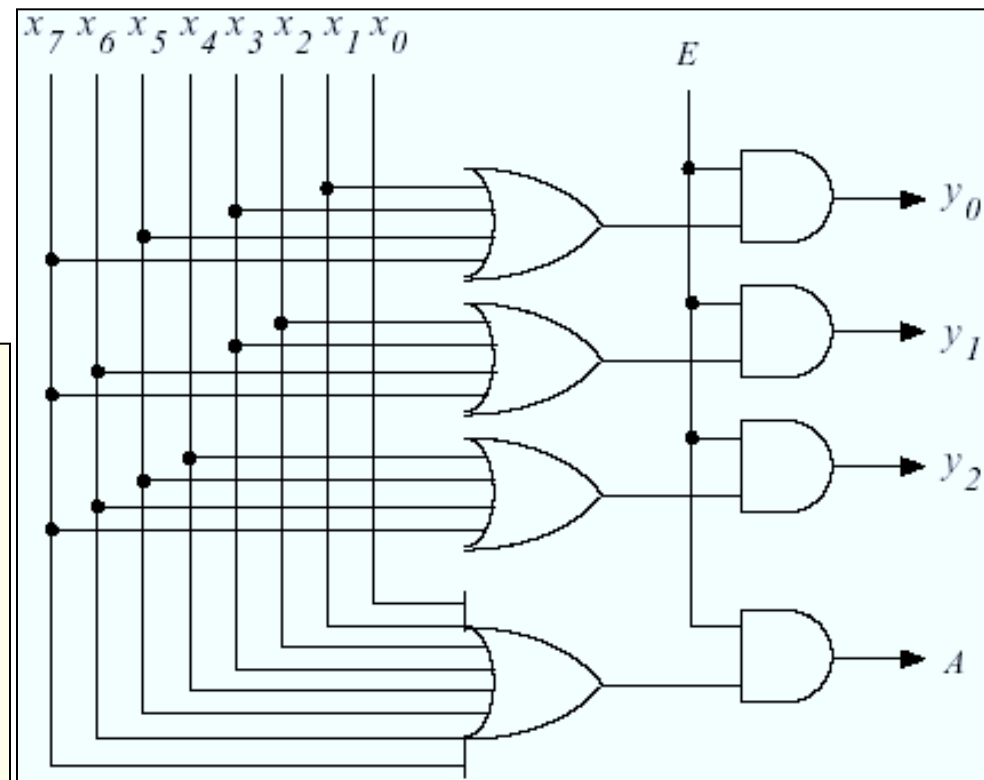
$$A = E \cdot (x_0 + x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7)$$




# Exemplos de Codificadores (ENCODERS)

- Codificadores de Prioridades
- Codificador Decimal para BCD
- Codificador Decimal para Binário
- Codificador de Binário para Gray
- Codificador de Binário para BCD...


# Codificadores: Exemplo

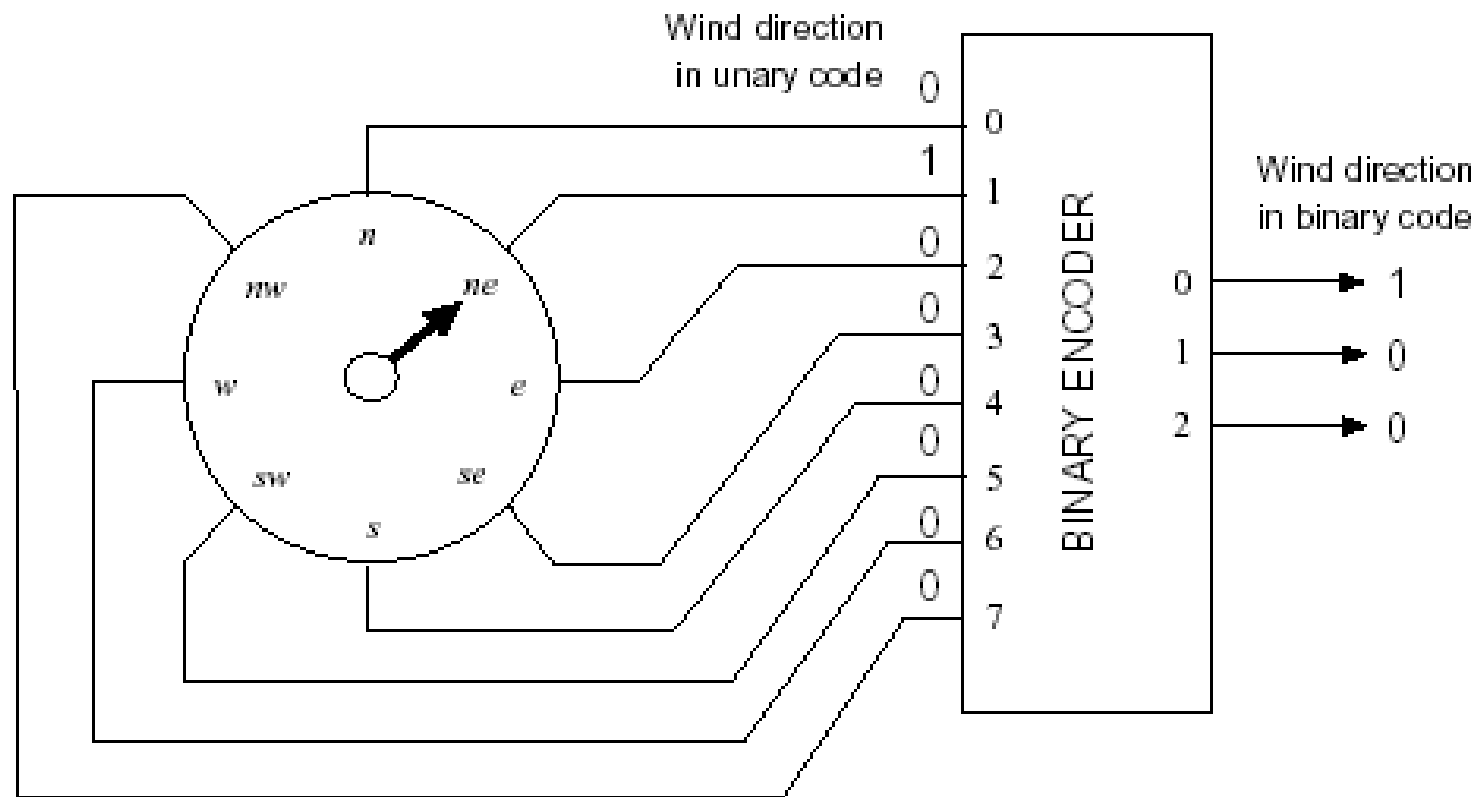- Exemplo de uso: Determinação da direção de vento.








# Exemplo Codificador Decimal/BCD

 



**CODIFICADOR (Decimal → BCD)**

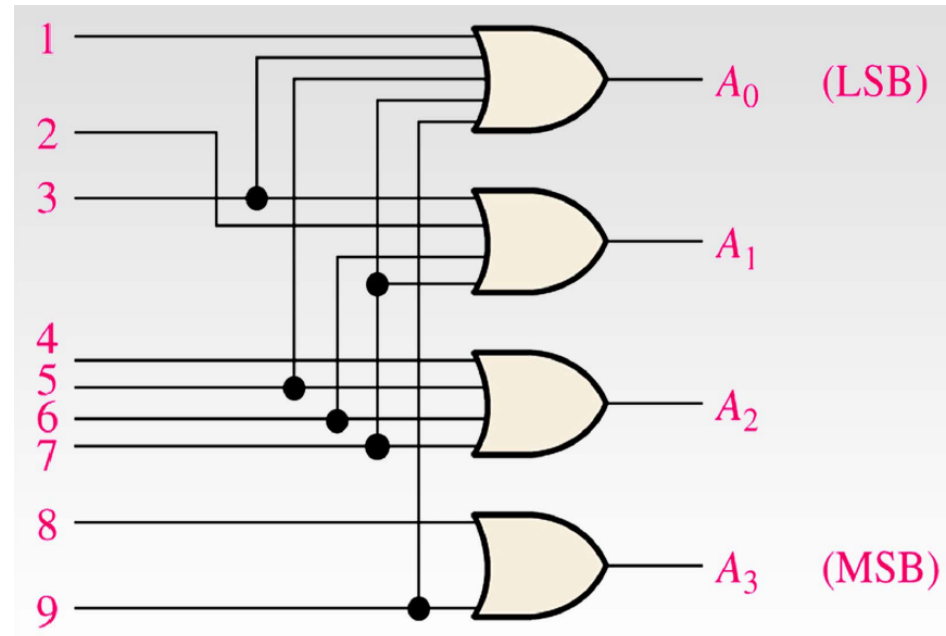

# Uso em Conjunto (ENCODER / DECODER)

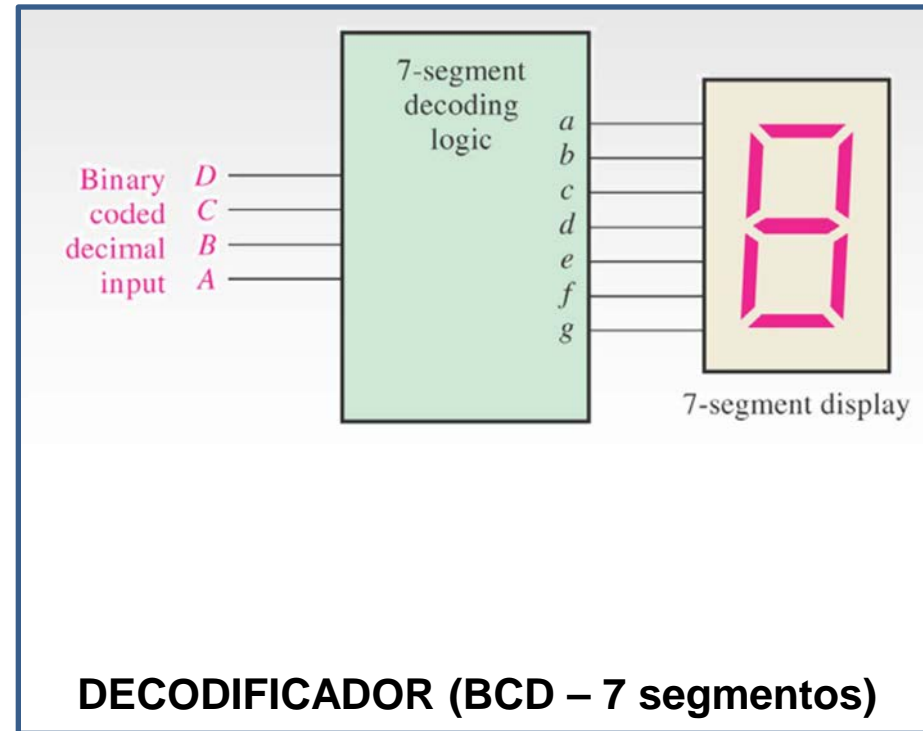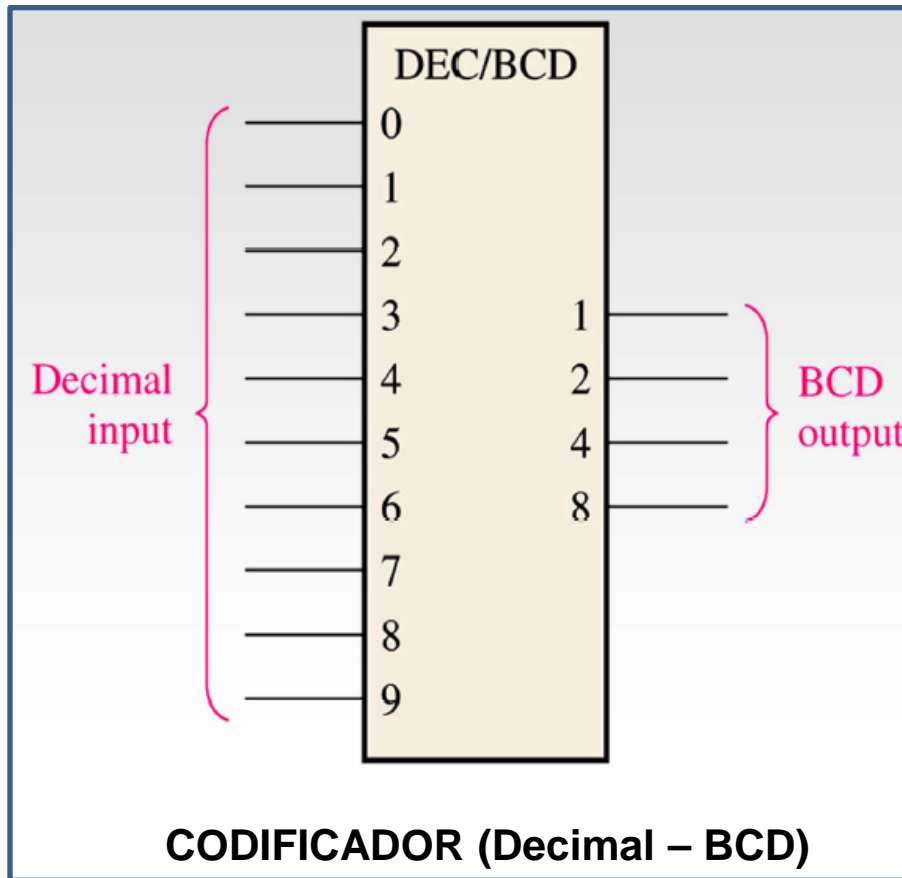


# Codificadores de Prioridade

 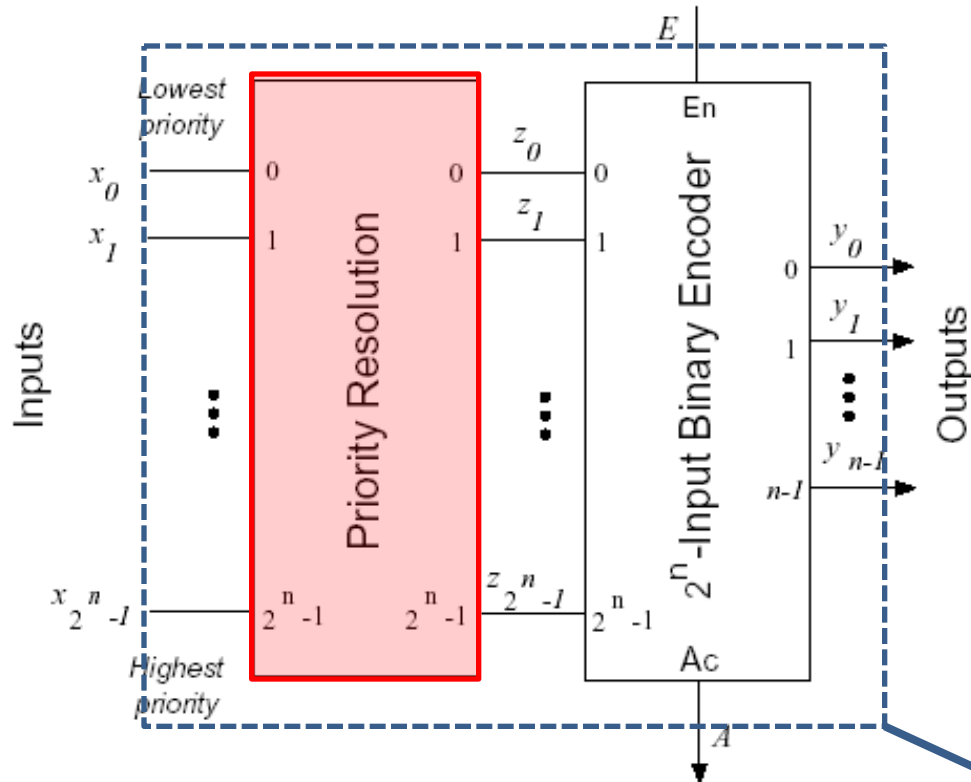


$E$	$x_7$	$x_6$	$x_5$	$x_4$	$x_3$	$x_2$	$x_1$	$x_0$	$y_2$	$y_1$	$y_0$	$A$
1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0	1	-	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	1	-	-	0	1	0	1
1	0	0	0	0	1	-	-	-	0	1	1	1
1	0	0	0	1	-	-	-	-	1	0	0	1
1	0	0	1	-	-	-	-	-	1	0	1	1
1	0	1	-	-	-	-	-	-	1	1	0	1
1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
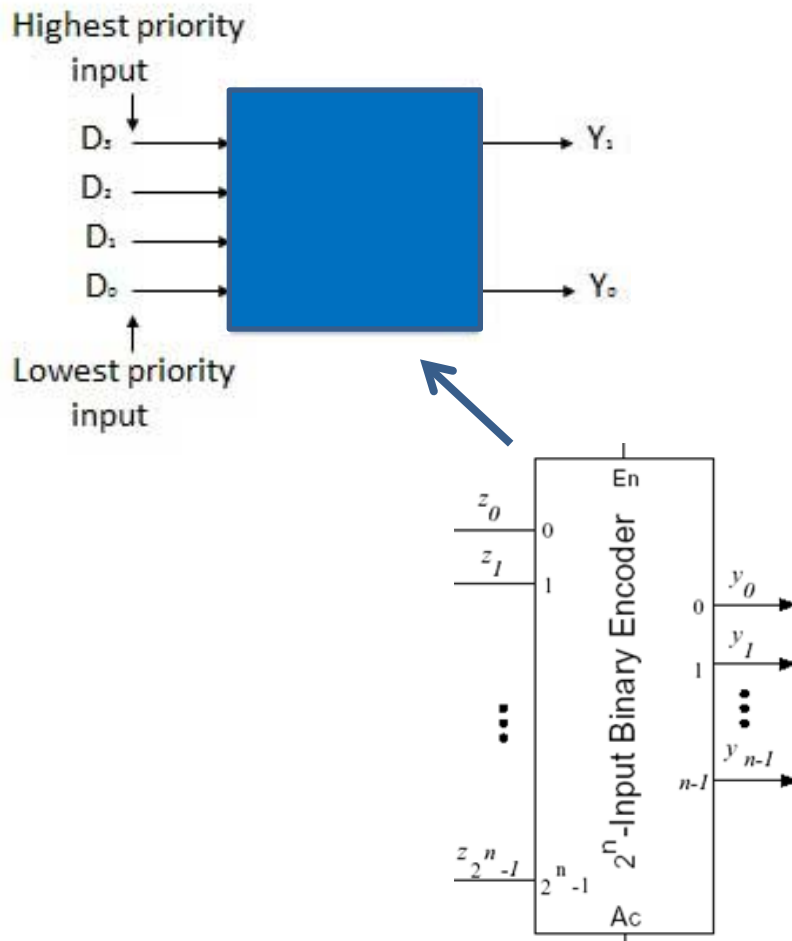
# Codificador de Prioridade (4 x 2) (Priority Encoder)



Highest	Inputs		Lowest	Outputs	
$D_3$	$D_2$	$D_1$	$D_0$	$Y_1$	$Y_0$
0	0	0	0	x	x
0	0	0	1	0	0
0	0	1	x	0	1
0	1	x	x	1	0
1	x	x	x	1	1

 
# Codificador de Prioridade (4 x 2) (Priority Encoder)



# Codificadores de Prioridade:

## Exemplo de Aplicação

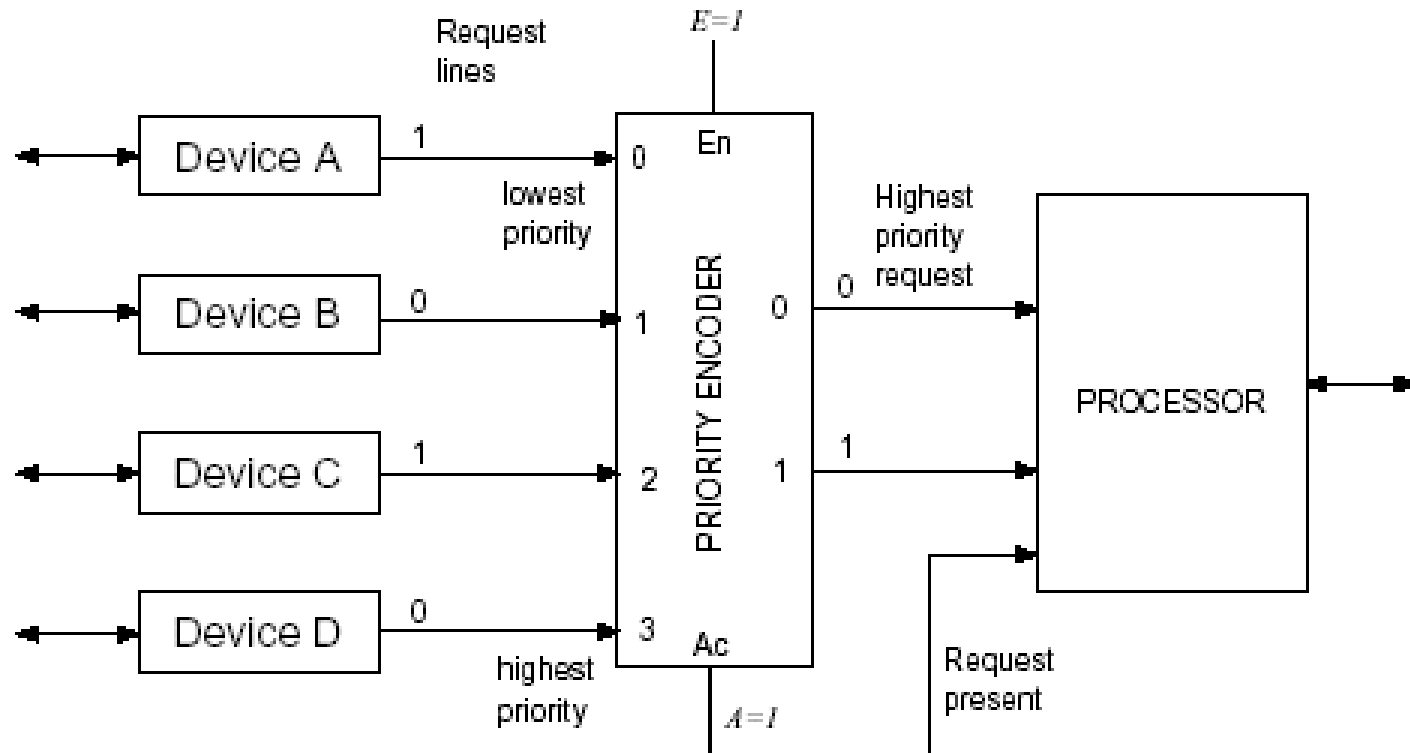- Exemplo de uso: Pedido de Interrupção em um  $\mu P$  (microprocessador).




SELETORES:

MULTIPLEXADORES  
(*MUXes*)  
/  
DEMULTIPLEXADORES  
(*DEMUXes*)
 
# Multiplexadores (MUXes)

- Um multiplexador  $M \times 1$  tem  $M$  entradas de dados e 1 saída
- Permite que apenas 1 das entradas seja passada para a saída → **MUX = seletores**







# Multiplexadores (MUXes)

❖ Um multiplexador (MUX) é circuito lógico que recebe diversos dados digitais de entrada e seleciona um, em determinado instante, para transferi-lo para a saída.


❖ O envio do dado para a saída é controlado por seletores.

❖ Para  $2^n$  linhas de entradas, são necessárias  $n$  linhas de seleção.

bits (entrada) de controle		saída	dados de entrada
$S_1$	$S_0$	$Y$	
0	0	$D_0$	
0	1	$D_1$	
1	0	$D_2$	
1	1	$D_3$	

 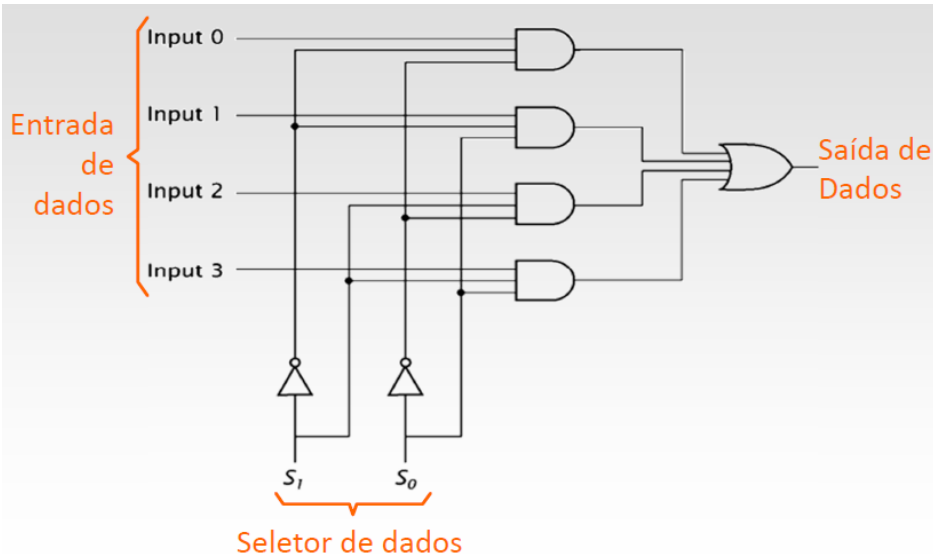


# MUX 2x1

 

Enable	Select	Output
E	S	Y
0	x	0
1	0	$D_0$
1	1	$D_1$



x = Don't care

# MUX 2x1

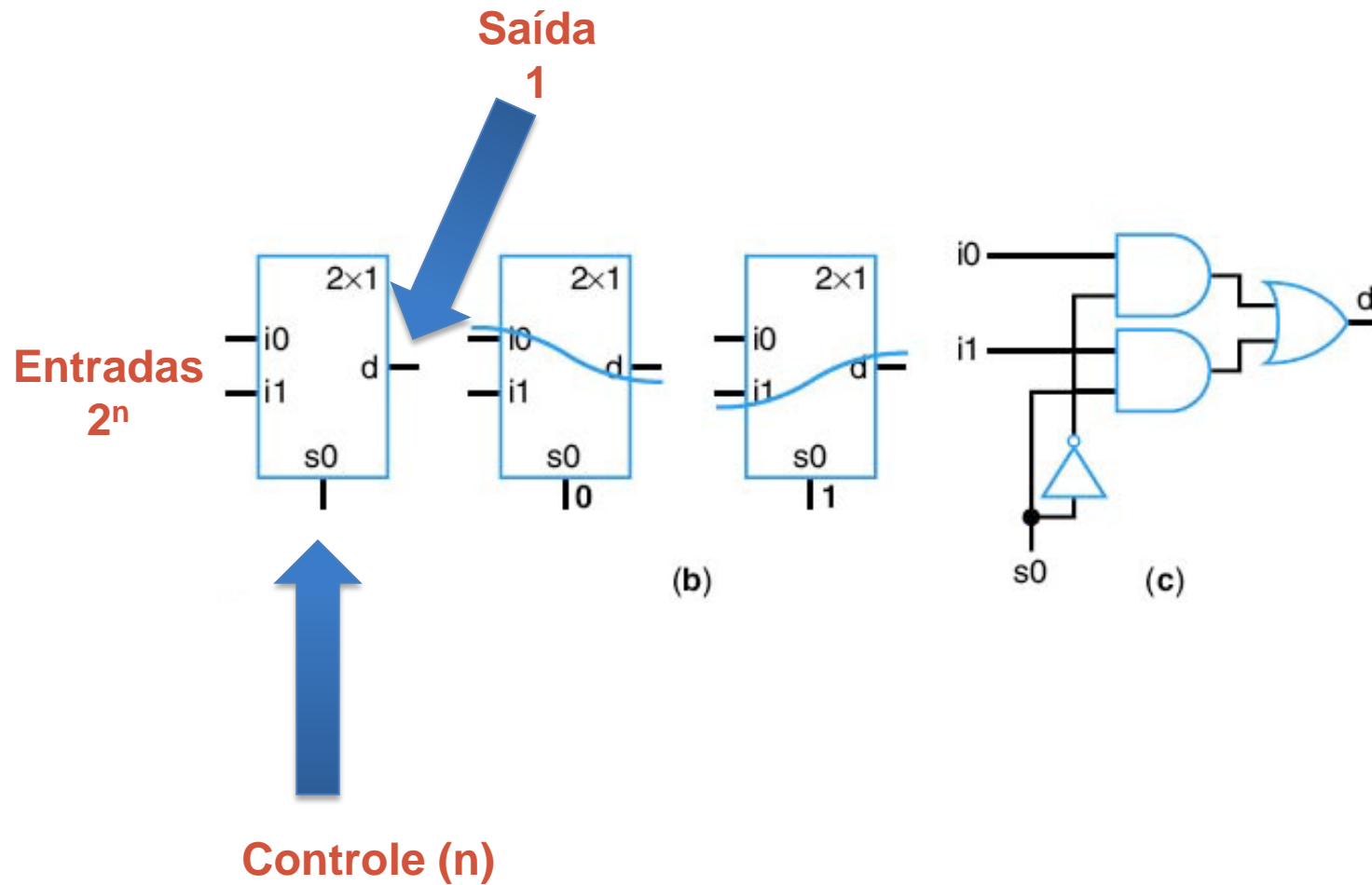


endereço	variáveis de seleção		saída
	S <sub>1</sub>	S <sub>0</sub>	
0	0	0	A <sub>0</sub>
1	0	1	A <sub>1</sub>
2	1	0	A <sub>2</sub>
3	1	1	A <sub>3</sub>

# MUX 4x1

  


$$Y = \overline{S_0} \cdot \overline{S_1} \cdot A_0 + \overline{S_0} \cdot S_1 \cdot A_1 + S_0 \cdot \overline{S_1} \cdot A_2 + S_0 \cdot S_1 \cdot A_3$$



# MUX 8x1

 

# Multiplexadores (Generalizando...)

 


# MUX 2x1 de N bits

 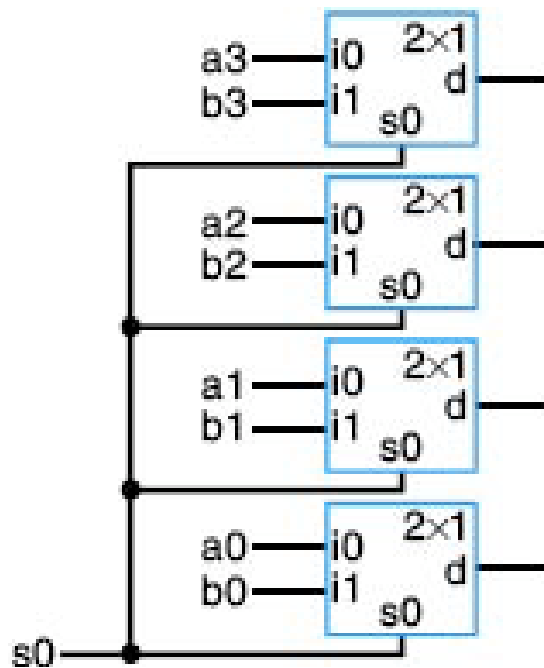

*Simplifying notation:*




*is short for:*

 

# Cascadeamento de MUXes


- ❖ MUXes com pequeno número de entradas podem ser **cascadeados** para compor um MUX com maior número de entradas:

**MUX 4×1 a partir  
de MUX 2×1**

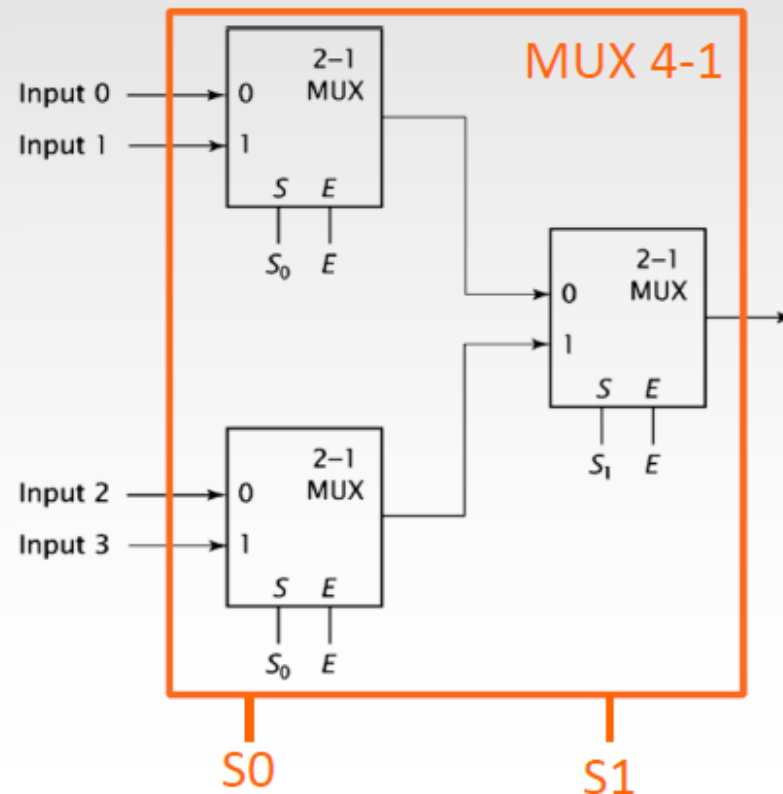



# Cascadeamento de MUXes

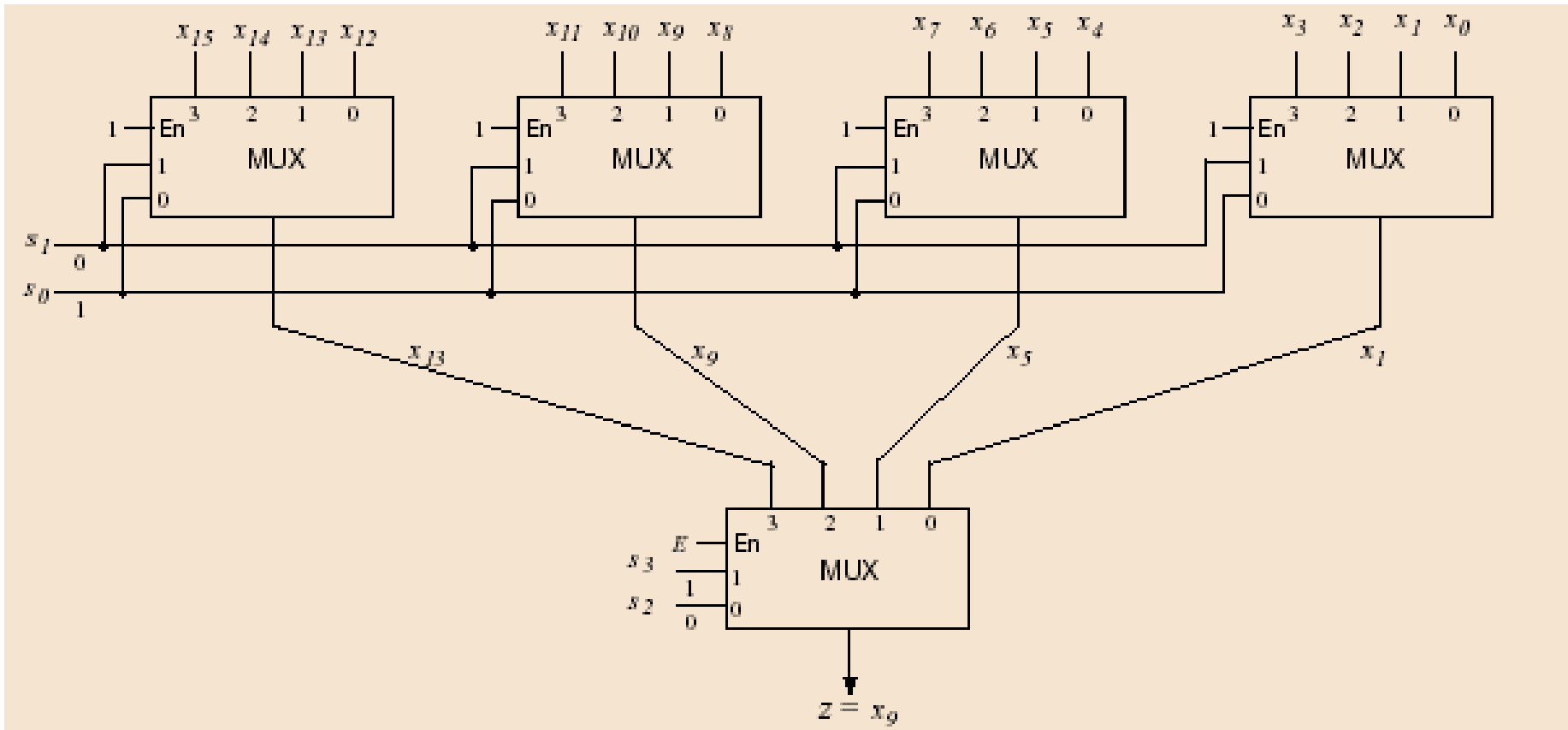


# Implementação de Funções com MUX

Um **MUX de  $2^n$  entradas de dados** pode ser usado para implementar qualquer **função de  $n$  variáveis**



**MUX - módulo universal**

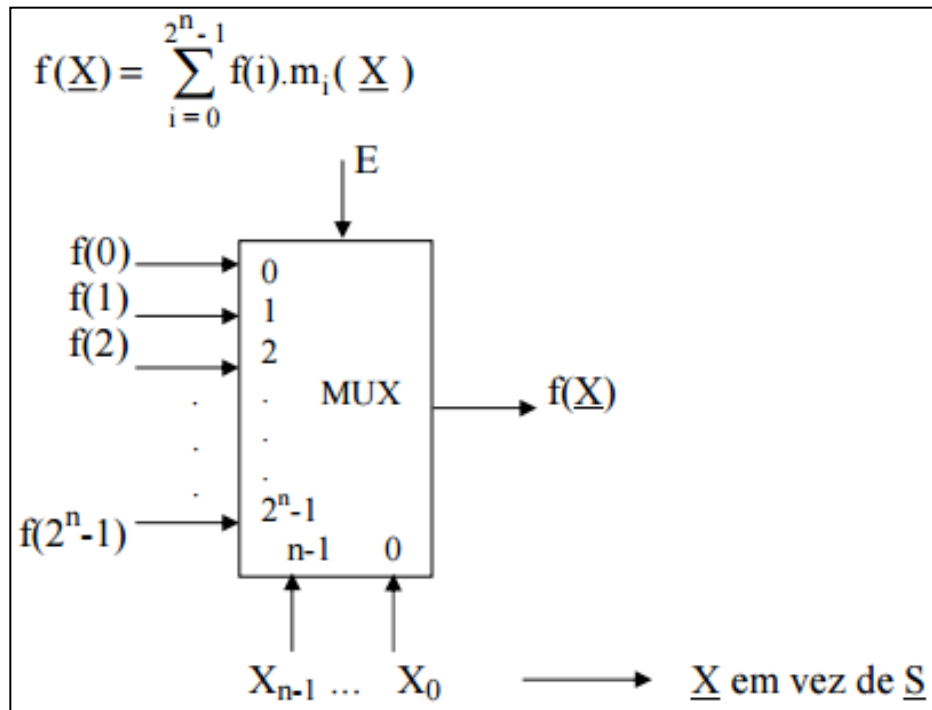

# Implementação de Funções com MUX

Um **MUX de  $2^n$  entradas de dados** pode ser usado para implementar qualquer **função de  $n$  variáveis**




**MUX - módulo universal**

## Exemplo 1:

Tabela de verdade:


$X_1$	$X_0$	$f(\underline{X})$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

MUX:

 

## Exemplo 2:

$$f(X, Y, Z) = \sum m(0, 3, 4, 7)$$

 

### Exemplo 3: – Somador completo para 2 bits implementado com 2 MUXs 8x

- Três entradas binárias X, Y e  $C_{in}$  (Carry in)
- Duas saídas S (Sum) e  $C_{out}$  (Carry out)

Tabela de verdade:


ENTRADAS			SAÍDAS	
X	Y	CARRY IN	SUM	CARRY OUT
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$SUM = \bar{X}.\bar{Y}.C_{in} + \bar{X}.Y.\bar{C}_{in} + X.\bar{Y}.\bar{C}_{in} + X.Y.C_{in}$$

$$C_{out} = \bar{X}.Y.C_{in} + X.\bar{Y}.C_{in} + X.Y.\bar{C}_{in} + X.Y.C_{in}$$

## Implementando um Somador com MUXes

Circuito com MUXs do somador completo:

 


# Demultiplexadores (DEMUXes)

- Um multiplexador  $1 \times M$  tem 1 entrada de dados e  $M$  saídas
- Permite que apenas que a saída selecionada receba a entrada

DEMUX 1:2  
DEMUX 1:4  
DEMUX 1:8  
DEMUX 1:16

# Demultiplexador (DEMUX)

 


Enable	Select	Output	
E	S	Y0	Y1
0	x	0	0
1	0	0	D <sub>in</sub>
1	1	D <sub>in</sub>	0

x = Don't care



DEMUX 1:2
 
# Demultiplexadores (DEMUXes)



- ❖ Executa a tarefa inversa do multiplexador.
- ❖ Direciona a informação de sua **única** entrada para uma de suas  $2^n$  saídas, por meio de  $n$  variáveis de seleção.



$E$	$s_1$	$s_0$	$s$	$y_3$	$y_2$	$y_1$	$y_0$
1	0	0	0	0	0	0	$x$
1	0	1	1	0	0	$x$	0
1	1	0	2	0	$x$	0	0
1	1	1	3	$x$	0	0	0
0	-	-	-	0	0	0	0

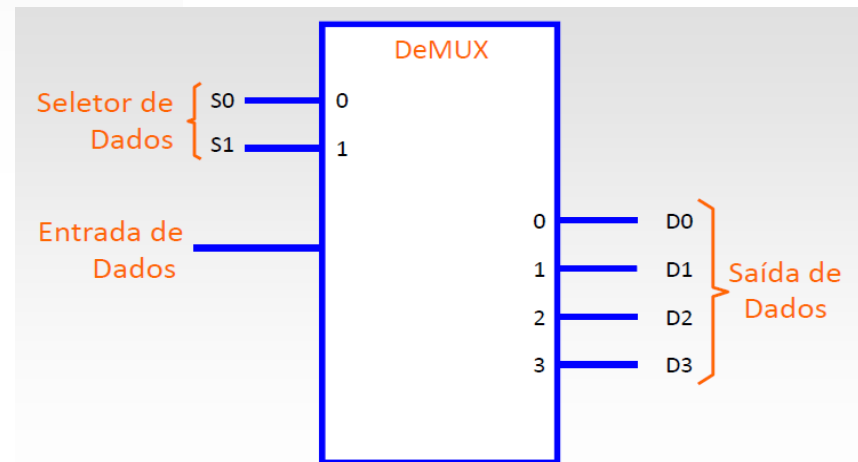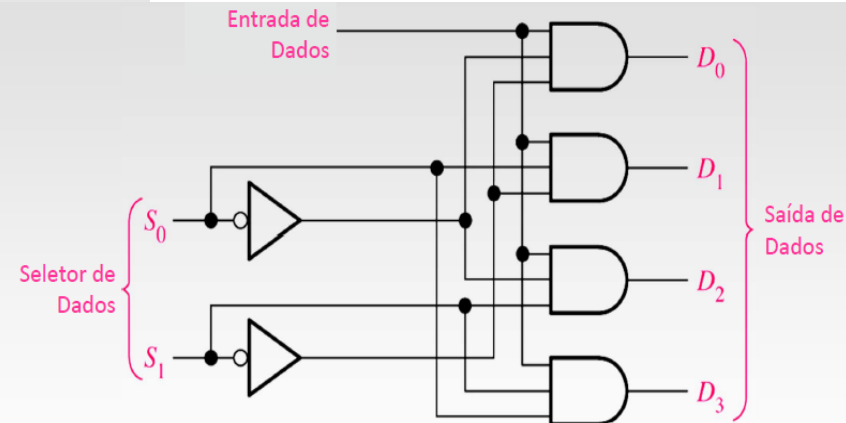

# Aplicação (CODE-DECODE / MUX-DEMUX)

 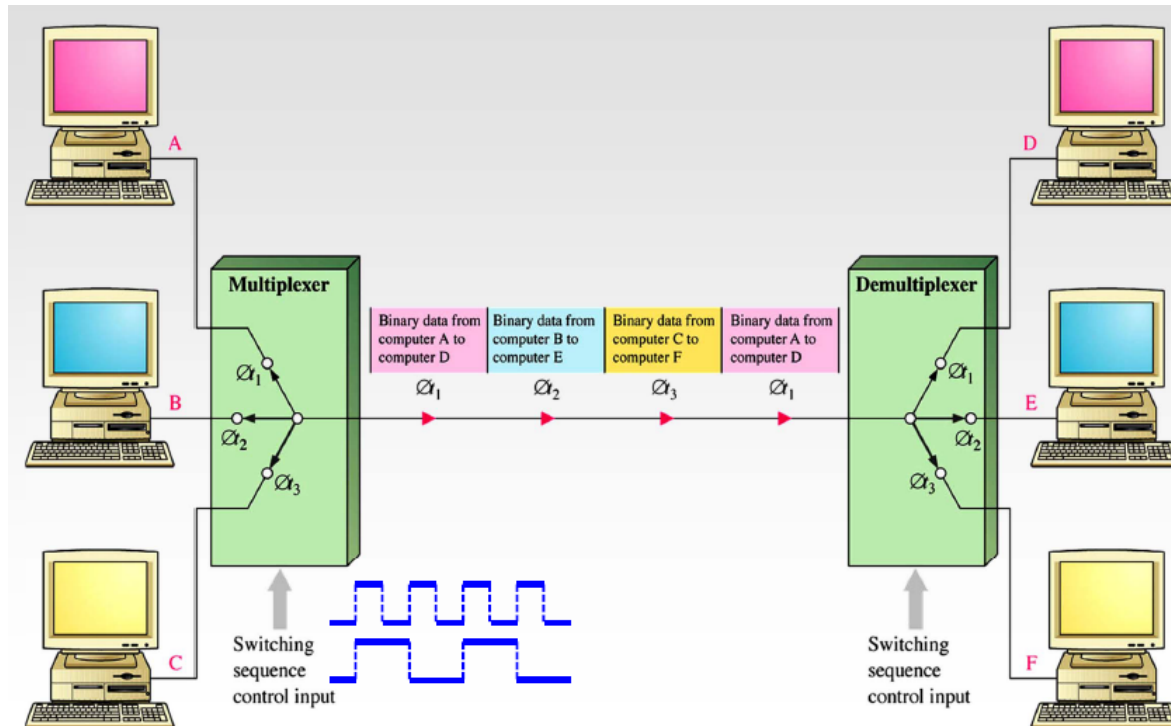



# ALGUNS EXERCÍCIOS

**vide Capítulo 5 do Livro “Elementos da  
Eletrônica Digital”,  
IDOETA & CAPUANO**

# Exercícios

(IDOETA & CAPUANO Cap 5 – Pág. 229 em diante)

1 - Desenhe um sistema somador para 2 números de 2 bits apenas com blocos de Somadores Completos.

5.6.16 - Utilizando blocos de Somadores Completos, elabore um sistema subtrator para 2 números de 2 bits.

5.6.17 - Utilizando blocos de Somadores Completos, elabore um sistema para 2 números de 2 bits que faça soma ou subtração, conforme o nível aplicado a uma entrada de controle  $M$  ( $M = 0 \rightarrow$  soma e  $M = 1 \rightarrow$  subtração).

# Dúvidas ??





OBRIGADO PELA ATENÇÃO

Prof. Victor M. Miranda